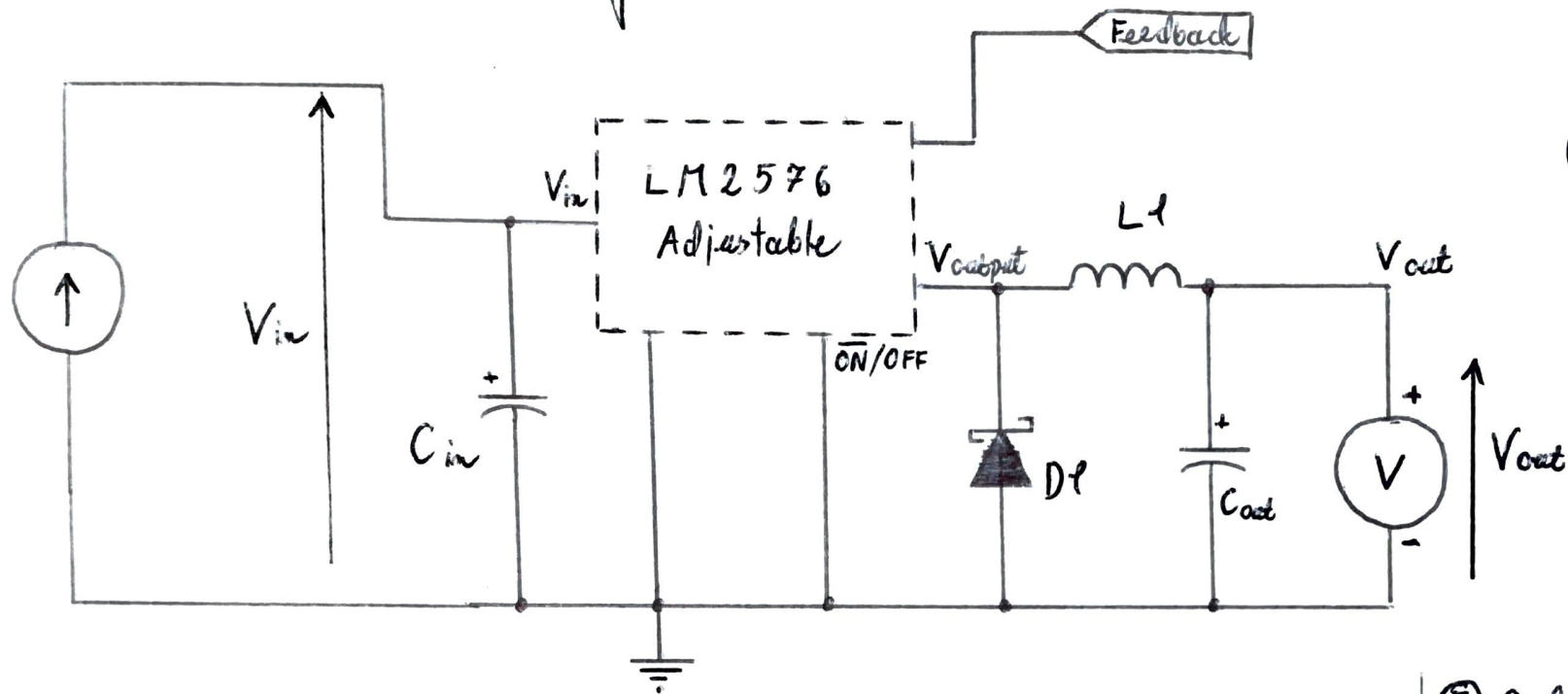


Buck converter design



$$(1) d = \frac{V_{out}}{V_{in}} \quad V_{out} = V_{bat}$$

$$(2) V_{in} = \frac{V_{out}}{d} \rightarrow$$

$$V_{in}(d) = \frac{V_{bat}}{d}$$

$$\left. \begin{aligned} V_{out} &= 12.0 - 15.0 \text{ V} \\ V_{in(max)} &= 19.0 \text{ V} \\ I_{load(max)} &= 0.8 \text{ A} \end{aligned} \right\} \text{ Given parameters}$$

① Feedback voltage

$$V_{fb} = V_e + 1.23 \text{ V} \quad V_e - \text{expected volt.}$$

② Input capacitor

$$\text{e.g. } C_{in} = 100 \mu\text{F} (150\text{V}) \quad \begin{array}{l} \text{aluminium} \\ \text{electrolytic} \\ \text{Low ESR} \end{array}$$

③ Catch diode (D1)

$$I_{Dr} > 1 \text{ A} \quad V_{Dr} > 25 \text{ V}$$

schottky diode

④ Inductor (L1)

$$E \times T = (V_{in} - V_{out}) \frac{V_{out}}{V_{in}} \times \frac{10^6}{f[\text{Hz}]} [\text{V} \times \mu\text{s}]$$

$$E \times T = 85 [\text{V} \times \mu\text{s}] \quad (18 - 90 \text{ V} \times \mu\text{s})$$

$$L \rightarrow \text{H} 330$$

$$L = 330 \mu\text{H} (> 1 \text{ A})$$

⑤ Output capacitor (Cout)

$$C_{out} \gg 13300 \cdot \frac{V_{in(max)}}{V_{out} \cdot L[\mu\text{H}]} [\mu\text{F}]$$

$$C_{out} \gg 65 \mu\text{F}$$

$$\text{e.g. } C_{out} = 330 \mu\text{F} (100\text{V})$$